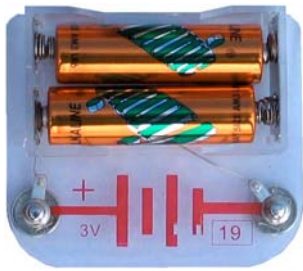
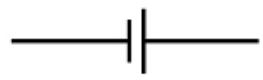

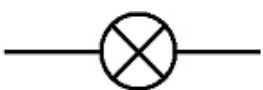



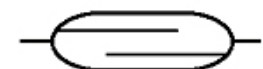



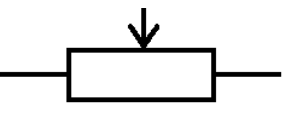

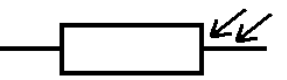

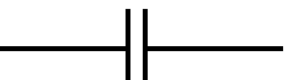



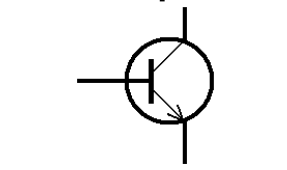


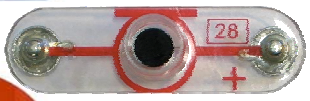





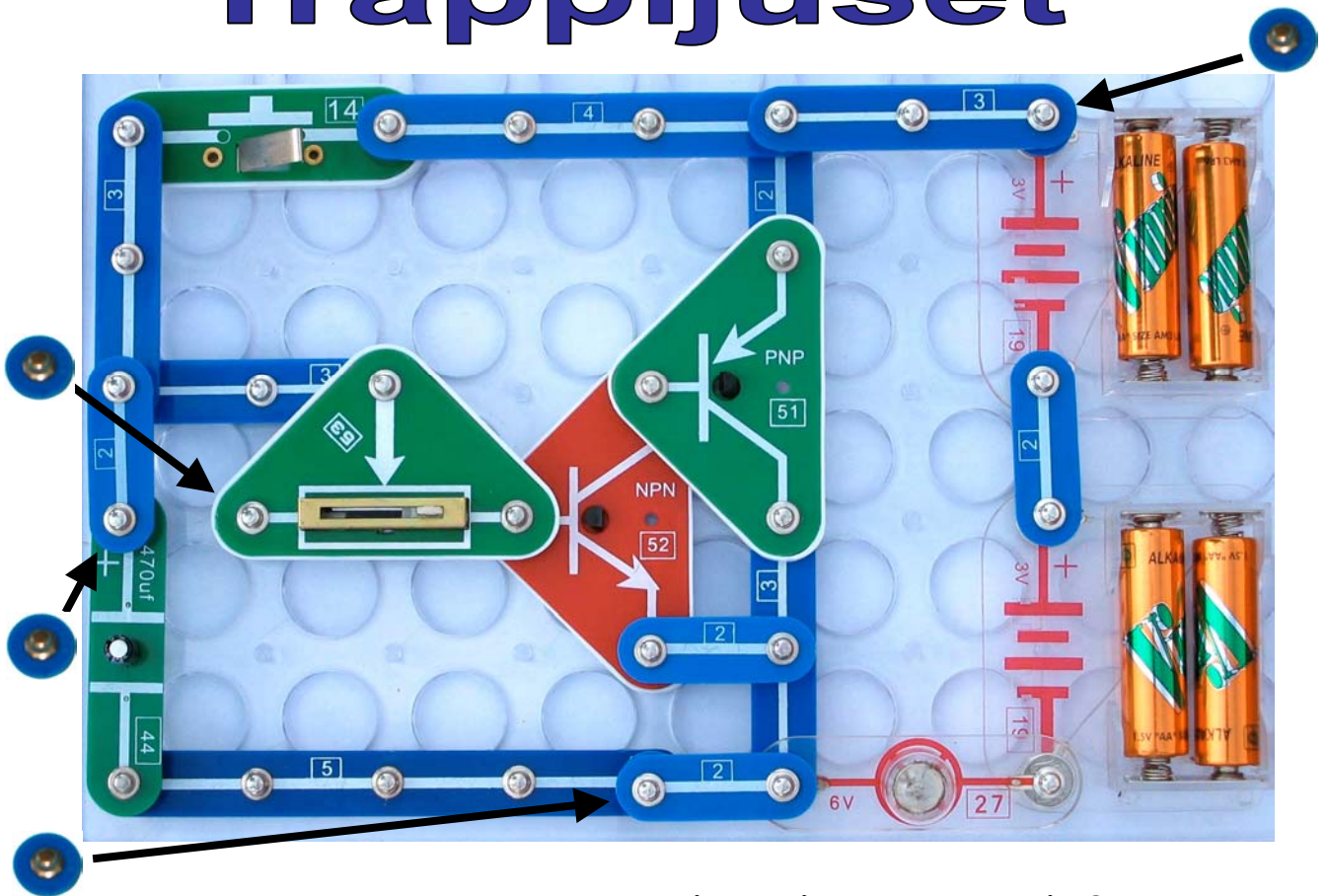


Batteri		
Lampa		
Strömbrytare		
Tungelement		
Motstånd		
Potentiometer		
Fotomotstånd		
Kondensator		
Lysdiod		
Transistor		
Motor		
Mikrofon		
Högtalare		
Ampèremeter		

Trappljuset



1. Koppla upp kretsen. Vänd kondensatorn åt rätt håll, pluspolen uppåt. Ställ potentiometerns reglage något till höger om mitten.
2. Håll ner tryckströmbrytaren. Vad händer?
3. Vad händer när man släpper upp tryckströmbrytaren?
4. Vilken uppgift har kondensatorn?
Fundera först och testa sedan genom att ta bort den.
5. Vad kan man ändra med potentiometern?
Skjut reglaget på potentiometern åt vänster. Tänd och släck lampan.
Blir basströmmen till NPN-transistorn större eller mindre?
6. I den här kretsen används kondensatorn för att lampan ska lysa en stund efter att man har släppt upp tryckströmbrytaren. Kan du ge något eller några andra exempel där du tror att en kondensator används.

Klurighet

7. Bilden till höger visar hur strömmen går när tryckströmbrytaren hålls ner. Varför är strömmen genom kondensatorn streckad?
8. Hur går strömmen i kretsen då man släpper upp tryckströmbrytaren?
Rita ett kopplingsschema över kretsen och rita in hur strömmarna går.

