

Hur hänger det ihop?

Till höger ser du ett batteri, en strömbrytare och två lamphållare med glödlampor och ett gäng med sladdar.

Här följer fyra uppgifter där du ska koppla samman komponenterna.

Hur ska det kopplas?

- Med strömbrytaren tändes och släcker man båda lamporna.
Oavsett vilken glödlampa man skruvar ur så slocknar båda glödlamporna.
- Med strömbrytaren tändes och släcker man båda lamporna.
Oavsett vilken glödlampa man skruvar ur så fortsätter den andra glödlampan att lysa.
- Med strömbrytaren tändes och släcker man bara en av glödlamporna.
Den andra glödlampan lyser alltid.
- Med strömbrytaren tändes och släcker man bara en av glödlamporna.
Oavsett vilken glödlampa man skruvar ur så slocknar båda glödlamporna.



Kopplar du?